

Quiz - 1 Set A

① ① $I_- = I_+ = 0A$ for ideal op-amp.

② for OA-1:

$$V_+ = V_- = E_2 = 0V.$$

$$\therefore \frac{5 - 0}{10k} = \frac{0 - V_A}{(5k + 2k)} \Rightarrow V_A = -3.5V$$

$$I_{R_5} = \frac{0 - V_A}{R_4 + R_5} = 0.5mA$$


$$V_{BA} = V_B - V_A = I_{R_5} \times R_5 \Rightarrow V_B = -2.5V$$

③ for OA-2: $V_{out} = \text{inf}(V_+ - V_-) = \text{inf}(-2.5 + 3.5)$ (+ve inf value
 $= +8V \rightarrow \text{saturation voltage}$

(2)

(a)


non inverting gain = 2

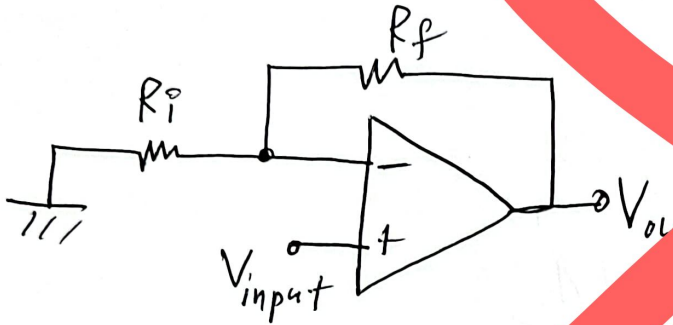

$$V_{\text{output}} = V_{\text{input}} \times \left(1 + \frac{R_f}{R_i}\right)$$

$$\text{gain} = 2 = \left(1 + \frac{R_f}{R_i}\right)$$
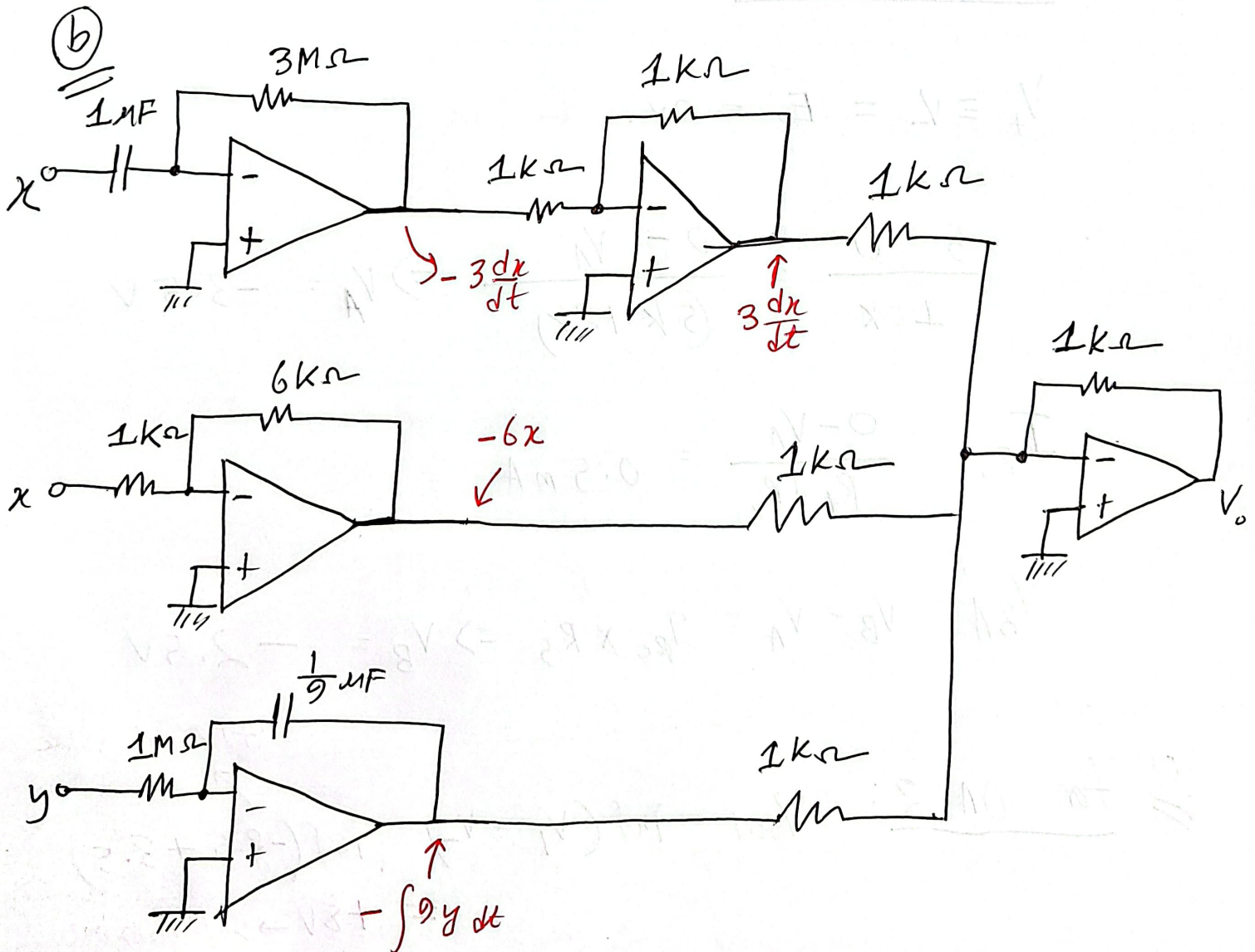
$$\Rightarrow R_f = R_i = 1 \text{ k}\Omega$$



a

gain = $\frac{1}{2}$ here.

