

Azmani Sultana

Id: 22201949

CSE 251

Section: 09

①

$$\left. \begin{array}{l} a) \quad V_{DS} > V_{OV} \\ \quad \quad V_{GS} > V_t \end{array} \right\} \text{ for saturation}$$

b)

$$V_T = 1V$$

$$K = 4 \text{ mA/V}^2$$


$$V_S = 0$$

$$V_G = 5V$$

$$V_{GS} = 5V$$

$$V_D = 8V$$

$$V_{DS} = 8V$$

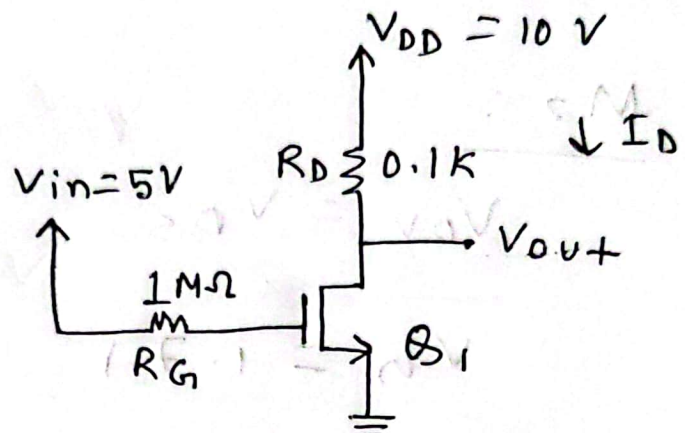

$$I_D = \frac{10 - V_{OV}}{0.1}$$

$$V_{OV} = 5 - 1 = 4V$$

Saturation:

$$I_D = \frac{1}{2} K (V_{OV})^2$$

$$\Rightarrow \frac{10 - V_{OV}}{0.1} = \frac{1}{2} \times 4 \times (4)^2$$

$$\Rightarrow V_{OV} = 6.8$$

$$I_D = 32 \text{ mA}$$

$$V_{DS} = 6.8 > V_{OV}$$

$$V_{GS} > V_T$$

$$V_{out} > 5$$

∴ Nirmol correct

c)

$$V_T = 1V$$

$$K = 4 \text{ mA/V}^2$$


$$V_S = 0$$

$$V_G = 5V$$

$$V_{GS} = 5$$

$$V_D = x$$

$$V_{DS} = x$$

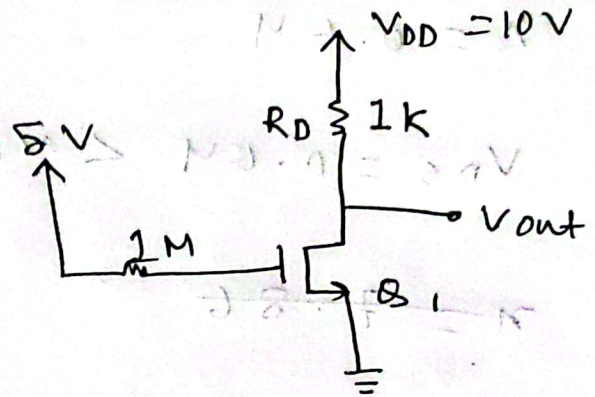

$$I_D = \frac{10 - x}{1}$$

$$V_{OV} = 4V$$

Saturation:

$$I_D = \frac{1}{2} K (V_{OV})^2 \quad 20V = 20V \quad (b)$$

$$\Rightarrow 10 - x = \frac{1}{2} \cdot 4 \cdot 4^2$$

$$\Rightarrow x = -22$$

$$V_{DS} < V_{OV} \quad \times$$

Triode:

$$I_D = K \left[ V_{OV} V_{DS} - \frac{1}{2} V_{DS}^2 \right]$$

$$\Rightarrow 10 - x = 4 \left[ 4 \cdot x - \frac{1}{2} x^2 \right]$$

$$\Rightarrow 10 - x = 16x - 2x^2$$

$$\Rightarrow -2x^2 + 17x - 10 = 0$$

$$\therefore x = 7.86, 0.64$$



$$\lambda = 0.64$$

$$V_{DS} = 0.64 < V_{OV} \quad \checkmark$$

$$\cancel{\lambda = 7.86}$$

$$\cancel{V_{DS} = 7.86 > V_{OV}}$$


$$V_{DS} = 5 > 1 \text{ V}$$

Working properly.

$$d) \quad V_{DS} = V_{OV}$$

$$\Rightarrow \lambda = 4 = V_{OV}$$

$$\cancel{I_D = \frac{10 - 4}{R_D}}$$

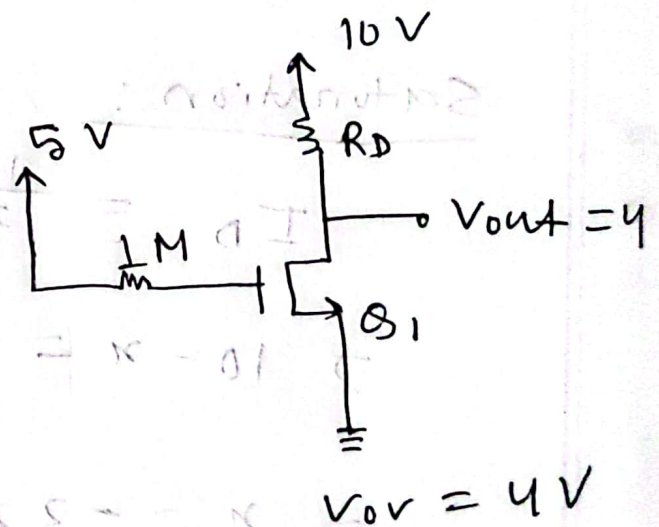

$$\text{Active} \Rightarrow \cancel{0.64 =}$$


$$I_D = \frac{4}{2} \times (4)^2 = 32 \text{ mA}$$

$$\frac{10 - 4}{R_D} = 32$$

$$R_D = 0.1875 \text{ k}\Omega$$

②

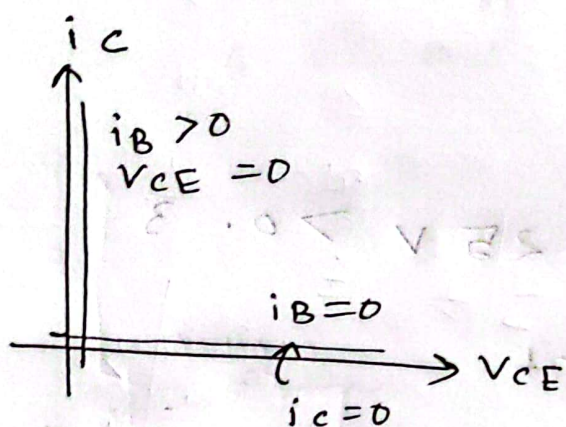a) The s-model of BJT focuses on how BJT behaves under small variations of input signals around a specific operating point, typically in the active region.



Here, bjt simply works like a switch.

b) Active:

$$-5 + R_B i_B + 0.7 + i_E R_E = 0$$

$$\Rightarrow -5 + 100 i_B + 0.7 + i_E \times 10 = 0$$

$$\Rightarrow 100 i_B + 10 i_E = 4.3$$


$$\beta i_B = i_C$$

$$\Rightarrow 100 i_B = i_E - i_B$$

$$\Rightarrow 101 i_B - i_E = 0$$

$$\therefore i_B = 3.87 \times 10^{-3} \text{ mA}$$

$$i_F = 0.39 \text{ mA}$$

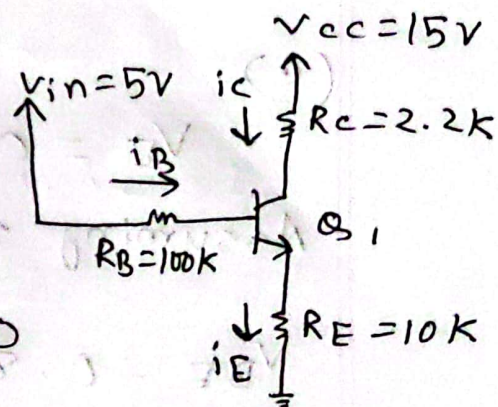

$$i_C = \beta i_B = 100 \times i_B = 0.387$$



$$\frac{15 - V_C}{2.2} = i_C = 0.387$$

$$\Rightarrow V_C = 14.15 \text{ V}$$

$$i_E = \frac{V_E}{R_E}$$

$$\therefore V_E = 3.9$$

$$V_{CE} = 14.15 - 3.9 = 10.25 \text{ V} > 0.3$$

Rahim was correct

(c)

$$V_E = 0$$

Assuming saturation:

$$V_{BE} = 0.8 \text{ V}$$


$$V_{CE} = 0.2 \text{ V}$$

$$\therefore V_C = 0.2 \text{ V}$$

$$\therefore V_B = 0.8 \text{ V}$$

$$\frac{5 - 0.8}{100} = i_B$$

$$\Rightarrow i_B = 0.042 \text{ mA}$$

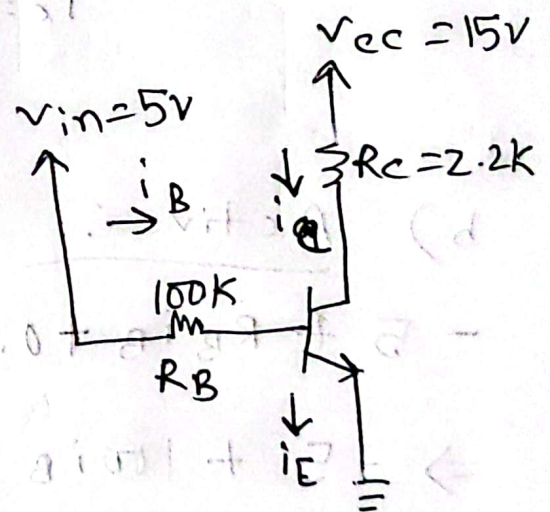

$$-5 + i_B R_B + 0.8 = 0$$

$$\Rightarrow -15 + i_C R_C + V_{CE} = 0$$

$$\frac{15 - 0.2}{2.2} = i_C$$

$$\Rightarrow i_C = 6.73 \text{ mA}$$

$$\frac{i_C}{i_B} = \frac{6.73}{0.042} = 160.17 > \beta$$

Assuming Active :

$$V_{BE} = 0.7 \text{ V}$$

$$V_B = 0.7 \text{ V}$$

$$\frac{5 - 0.7}{100} = i_B$$

$$\Rightarrow i_B = 0.043 \text{ mA}$$

$$i_C = \beta i_B = 100 \times 0.043 = 4.3 \text{ mA}$$

$$\frac{15 - V_C}{2.2} = 4.3$$

$$\therefore V_C = 5.54 \text{ V}$$

$$\therefore V_{CE} = 5.54 - 0 = 5.54 > 0.3$$

$\therefore$  Active state



③ a)

$$f = DE + A(B+C)$$

b)

$$V_T = 1V$$

$$k = 2 \text{ mA/V}^2$$

$$V_{in} = 5V$$

$$I_D = x$$

$$\textcircled{Q} \frac{10 - V_D}{5k} = I_D$$

$$\Rightarrow 10 - V_D = 5 I_D$$

$$\Rightarrow V_D = 10 - 5 I_D = 10 - 5x$$

$$V_S = 3 I_D = 3x$$

$$V_{GS} = 5 - 3x$$


$$V_{OV} = V_{GS} - V_T = 5 - 3x - 1 = 4 - 3x$$

$$V_{DS} = V_D - V_S = 10 - 8x$$

Saturation:  $I_D = \frac{k}{2} V_{OV}^2$

$$\Rightarrow x = \frac{2}{2} (4 - 3x)^2$$

$$\Rightarrow x = 16 - 24x + 9x^2$$

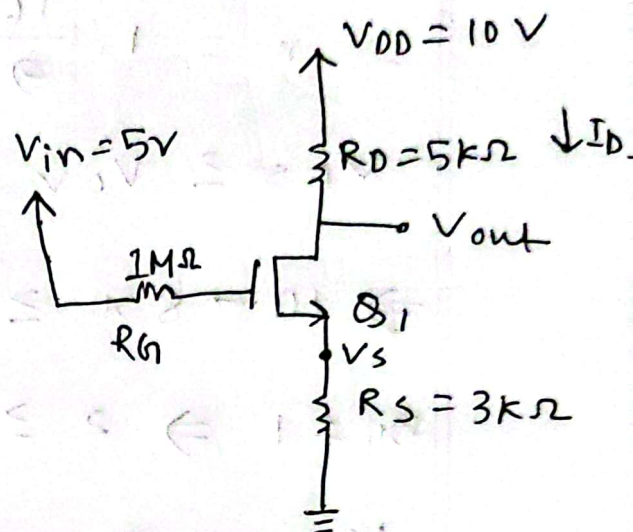



$$\Rightarrow 9x^2 - 9x - 16x + 16 = 0$$

$$\Rightarrow 9x(x-1) - 16(x-1) = 0$$

$$\therefore x = 1, \frac{16}{9}$$

$$V_{DS} \geq V_{OV}$$

$$\Rightarrow 10 - 8x \geq 4 - 3x$$

$$x = 1 \Rightarrow 2 \geq 1$$



$$V_{DS} = 5 - 3 = 2 > 1$$

$$x = 1$$

$$\boxed{I_{DS} = 1 \text{ mA}}$$

$$V_{out} = 10 - 5x = \boxed{5 \text{ V}}$$


Assumption correct.

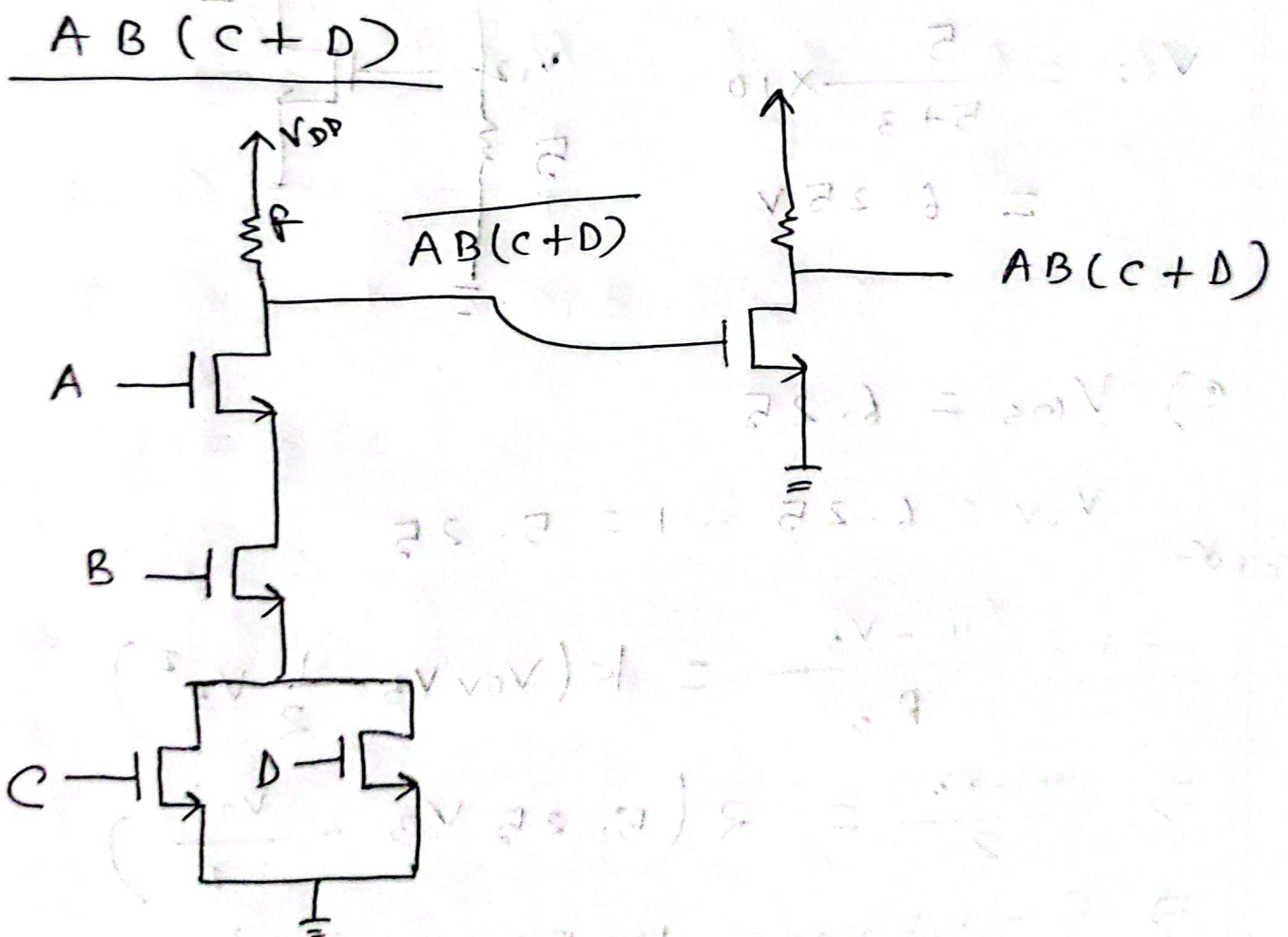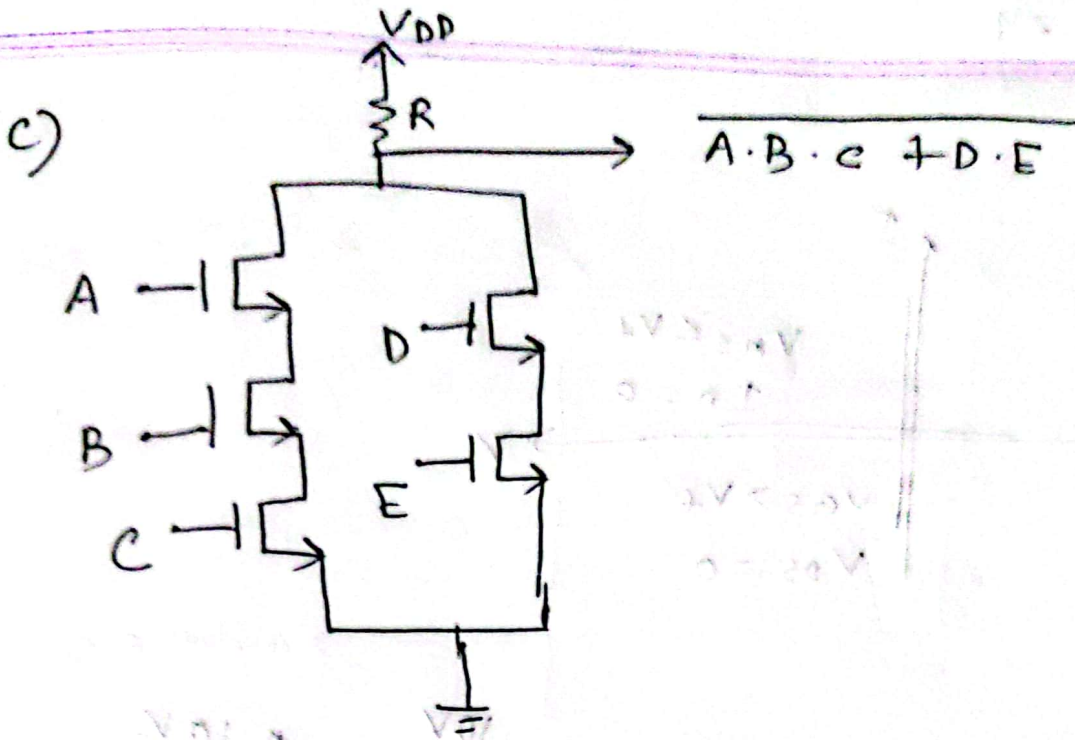



④

a)

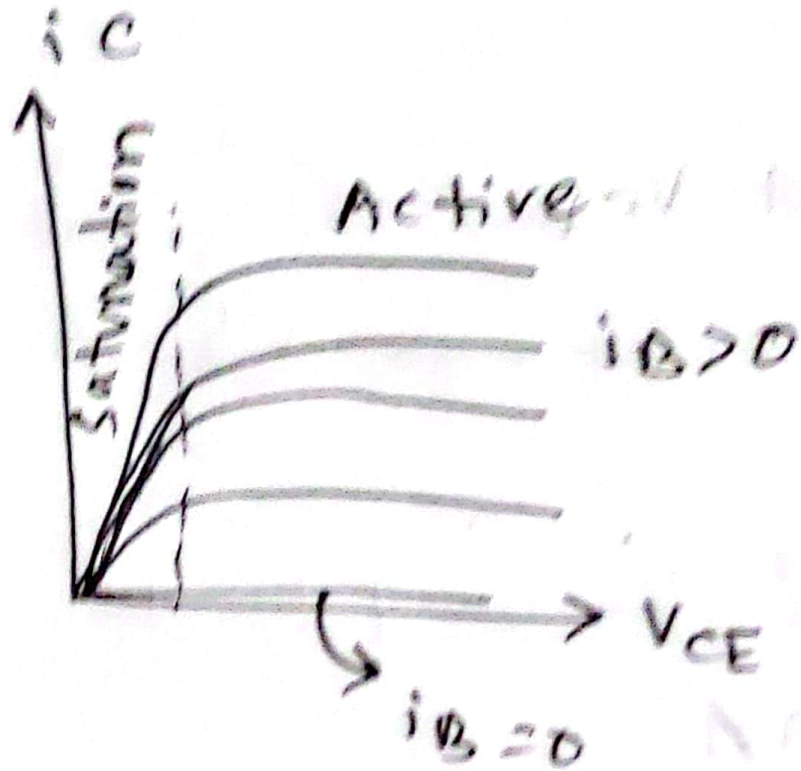

b) Active:

$$I_E = (1 + \beta) I_B$$


$$= (1 + 90) \times 0.04$$

$$= 3.64 \text{ mA}$$

$$I_C = \beta I_B$$

$$= 90 \times 0.04$$

$$= 3.6 \text{ mA}$$

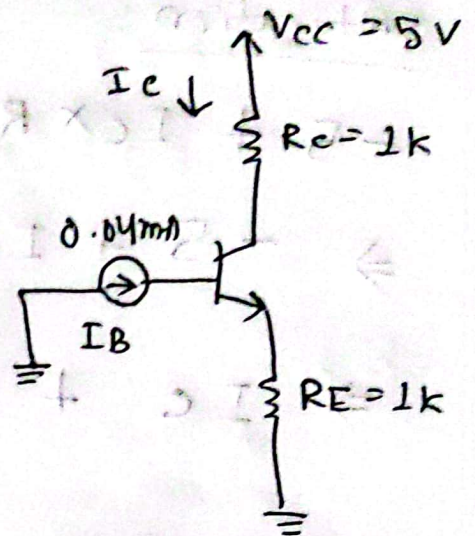

$$\frac{5 - V_C}{1} = I_C$$

$$\Rightarrow V_C = 1.4 \text{ V}$$

$$I_E = \frac{V_E}{R_E} = \frac{V_E}{1}$$

$$\Rightarrow 3.64 = V_E$$

$$V_{CE} = 1.4 - 3.64 = -2.24 \text{ V} < 0.3$$



Saturation:

$$-5 + I_C \times R_C + 0.2 + I_E R_E = 0$$

$$\Rightarrow -5 + I_C + 0.2 + I_E = 0$$

$$\Rightarrow I_C + I_E = 4.8$$

$$I_E = I_C + I_B$$

$$\Rightarrow I_C + I_C + I_B = 4.8$$

$$I_C = 2.38 \text{ mA}$$

$$I_E = 2.42 \text{ mA}$$

$$I_B = 0.04 \text{ mA}$$

$$\frac{I_C}{I_B} = \frac{2.38}{0.04} = 59.5 < \beta$$

$$\frac{5 - V_C}{1} = 2.38$$

$$\Rightarrow V_C = 2.62 \text{ V}$$

$$I_E = \frac{V_E}{R_E} = \frac{V_E}{1}$$

$$\therefore V_E = 2.42 \text{ V}$$

$$V_{CE} = 0.2 \text{ V}$$

$\therefore$  Saturation

c) Part B, we found saturation state.

Now, we need to calculate for Active.

$$I_E = 3.64 \text{ mA}$$

$$I_C = 3.6 \text{ mA}$$

$$V_C = 5 - 1 \times 3.6 = 1.4 \text{ V}$$

$$V_E = 3.64 \text{ V}$$


$$V_{CE} = -2.24$$

but

$$V_{CE} > 0.3$$

$$V_{CC} = 5 + 2.24 + 0.3 + 0.01$$

$$= 7.55 \text{ V}$$

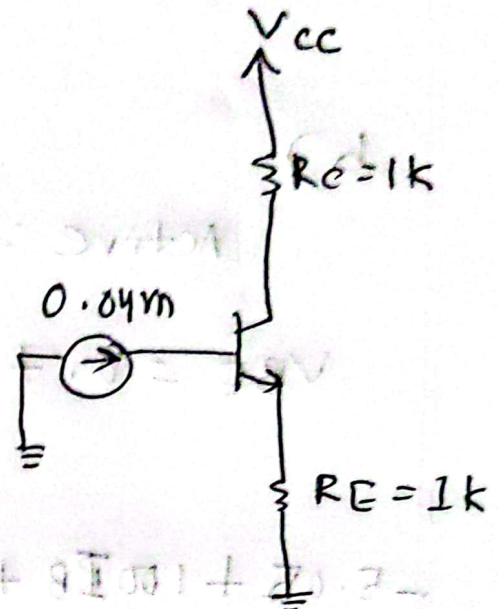

d)

