

Q. Assuming active mode, find I_B , I_C , I_E and V_O if $V_{in} = 5V$
 (7) a) Assuming active $V_{CC} = 10V$.
Validate the assumption.

$$-5 + I_B + 0.7 + 101 I_B = 0$$

$$\Rightarrow I_B = \frac{4.3}{102}$$

$$= 0.0422 \text{ mA}$$

$$I_C = 100 \times 0.0422 \text{ mA} = 4.22 \text{ mA}$$

$$V_C = 10 - 1 \times I_C = 5.78 = V_O$$

$$I_E = 101 \times 0.0422 = 4.2622 \text{ mA}$$

$$V_E = 1 \times I_E = 4.2622 \text{ V}$$

$$V_{CE} = V_C - V_E = 10.04 \text{ V} > 0.3 \text{ V} \quad \therefore \text{Active}$$

Q. Assuming satⁿ mode find I_B , I_C , I_E and V_o if $V_{in} = 3 \text{ V}$ and $V_{CC} = 3 \text{ V}$.

b)

$$-3 + I_B + 0.7 + (I_C + I_B) = 0$$


$$\Rightarrow 2I_B + I_C = 2.3 \quad \text{--- (I)}$$

$$-3 + I_C + 0.2 + (I_C + I_B) = 0$$

$$\Rightarrow I_B + 2I_C = 2.8 \quad \text{--- (II)}$$

$$I_B = 0.6 \text{ mA} \quad I_C = 1.1 \text{ mA}$$
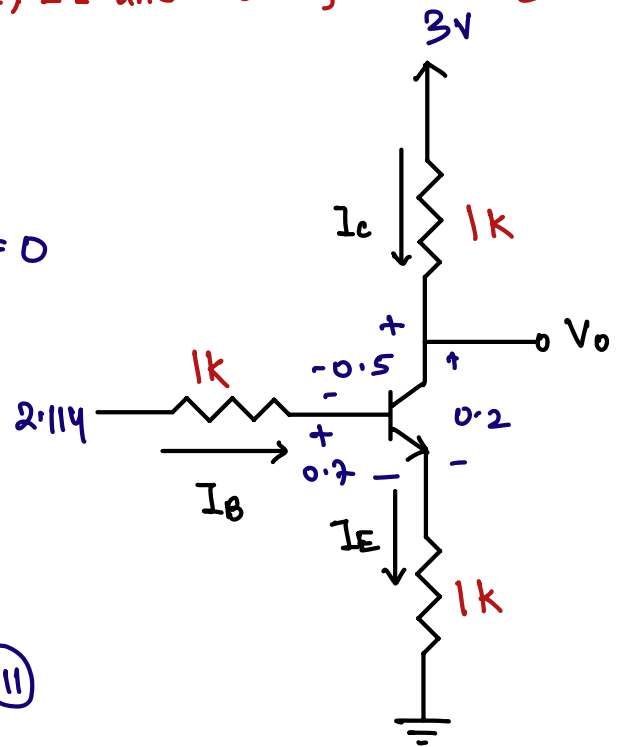
$$\frac{I_C}{I_B} = 1.83 < \beta \quad \therefore \text{Saturation}$$



c) find V_{in} if $V_{cc} = 10V$ and $V_o = 3.824V$ in active mode.

⇒ Assuming active

$$I_C = \frac{10 - 3.824}{1k} = 6.176 \text{ mA}$$

$$I_B = \frac{1}{100} \times I_C = 0.06176 \text{ mA}$$

$$-V_{in} + I_B \times 1 + 0.7 + 1 \times I_E = 0$$

$$\Rightarrow -V_{in} + I_B + 0.7 + (\beta + 1)I_B = 0$$

$$V_{in} = 6.99952 = 7V$$

d) I-v characteristic of BJT.

Ans: → in slide